

FPGA-конструктор советских микро-ЭВМ

ДВК-1

ДВК-2

ДВК-3

Электроника-60

Краткое руководство по созданию
собственных периферийных устройств.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Постановка задачи.....	3
3. Внешние порты модуля.....	4
4. Фильтрация входных сигналов.....	5
5. Формирование ответа на шинную транзакцию.....	5
6. Блок синхронной обработки и начальный сброс.....	6
7. Выделение сигналов управления шиной.....	6
8. Обработка запросов чтения регистров.....	6
9. Обработка запросов записи регистров.....	6
10. Обнаружение условий для прерывания.....	7
11. Обработка запросов прерывания.....	7
12. Подключение модуля к шине wishbone.....	8
13. Заключение.....	9

1. Введение

Это проект разрабатывался в первую очередь как замена физически и морально устаревшего управляющего оборудования, все еще находящегося в эксплуатации на различных предприятиях. В 80-х — 90-х годах прошлого века контроллеры на основе PDP-11 — совместимого оборудования были весьма популярны и использовались в различных контрольно-измерительных приборах, системах ЧПУ, лабораторных стендах и много где еще. Сейчас это оборудование все еще частично эксплуатируется, и самым узким местом становится именно управляющий контроллер — древняя элементная база уже переработала все мыслимые сроки, и дальнейший ремонт становится весьма затруднительным.

В основе таких управляющих систем обычно находится какая-либо из плат микро-ЭВМ, чаще всего MC1201.02 или Электроника-60. К микро-ЭВМ через шину МПИ подключаются специализированные платы, стыкующие контроллер с управляемым оборудованием — аналоговыми и дискретными каналами ввода-вывода. В контроллер обычно или добавляется набор ПЗУ с управляющими программами, или программы грузятся с перфоленты или гибкого диска.

Предлагаемый, и уже опробованный мной подход предполагает не замену вышедших из строя плат в корзине МПИ, а замену всего контроллера целиком. Для этого придется разработать новую плату, уже на современных электронных компонентах, содержащую в своем составе все необходимые каналы для стыковки с оборудованием — ЦАП, АЦП, опторазвязки дискретных датчиков, реле, и все прочее. Плата эта подключается к портам FPGA, и вся обработка производится контроллером, схемотехнически реализованном уже внутри FPGA. Такой подход имеет массу достоинств. Можно выкинуть из электрошкафа громоздкую корзину МПИ и еще более громоздкий блок питания — новая схема будет компактной, и потреблять всего несколько ватт. Как следствие, контроллер будет совершенно холодным и не потребует систему охлаждающих вентиляторов, противно воющих в электрошкафе и собирающих из воздуха цеха грязь и пыль. Схема станет надежной — она построена на современной элементной базе, имеет минимум разъемных соединений.

В качестве платы FPGA можно использовать любую подходящую отладочную плату — их много продается и в Китае, и у локальных торгашей. Главное, чтобы стоящая на ней FPGA имела достаточно ресурсов для реализации схемы контроллера, и имела достаточное количество внешних портов.

Для реализации полноценного контроллера потребуется создать дополнительные модули, подключаемые к внутренней общей шине wishbone, и осуществляющие взаимодействие с оборудованием. Модули должны иметь тот же самый набор регистров и тот же протокол работы, что и оригинальные интерфейсные платы, работавшие ранее на шине МПИ в оригинальном контроллере. Этот документ дает краткое знакомство с процессом добавления модулей к проекту.

2. Постановка задачи

Процесс создания модуля будем разбирать на конкретном примере. Пример будет сильно упрощенным и избыточным по количеству регистров — он не предназначен для использования на практике, и нужен только как пример.

Предположим, что нам нужно сделать устройство двухканального дискретного ввода-вывода. Снаружи к модулю подключаются два исполнительных устройства, например два реле, и два дискретных датчика, например концевых выключателя. Назовем наш модуль просто и незатейливо — **dio**.

Модуль имеет на общей шине 2 регистра — регистр управления CSR и регистр данных DR. Биты регистра данных отражают состояние дискретных датчиков, а также управляют состоянием исполнительных устройств.

В случае изменения состояния на любом из входов модуль должен вызывать векторное прерывание.

Присвоим регистру управления адрес 175300, регистру данных адрес 175302. Прерывание будет использовать вектор 310.

Формат регистра CSR:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
									IE	IRQ					
									R/W	R/W					

Бит 6 (**IE**) — разрешение прерывания. Это бит есть в регистре CSR всех стандартных устройств.

Бит 5 (**IRQ**) — признак запроса прерывания. Если наступило событие, приводящее к прерыванию, но самого прерывания еще не произошло, это флаг устанавливается в 1. Запись 1/ в этот разряд приводит к сбросу ожидающего прерывания.

Конечно, в данном случае регистр упрощен до предела и вообще не особо нужен. В более сложных устройствах обычно есть бит 15 (BSY) — признак занятости модуля, бит 0 (GO) — триггер запуска команды на выполнение, и бит 7 (DRQ) — признак готовности данных для чтения-записи процессором.

Формат регистра DR:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												O2	O1	I2	I1
												R/W	R/W	R	R

Биты 3 и 2 (**O2** и **O1**) — управление каждым из каналов дискретного вывода. Записанная в этот регистр 0 или 1 переключает уровень сигнала на выходе, например включает-выключает реле.

Биты 1 и 0 (**I2** и **I1**) отражают состояние соответствующих дискретных входов. Запись в эти разряды игнорируется.

3. Внешние порты модуля

Для стыковки с шиной wishbone модуль должен иметь стандартный набор сигналов этой шины. Кроме того, в список внешних портов включаются 2 линии ввода и 2 линии вывода дискретных данных. Вот заголовок нашего модуля:

```
module dio (
    input          wb_clk_i,    // тактовая частота шины
    input          wb_rst_i,    // сброс
    input [1:0]    wb_adr_i,    // адрес
    input [15:0]   wb_dat_i,    // входные данные
```

```

output reg [15:0]    wb_dat_o,    // выходные данные
input               wb_cyc_i,    // начало цикла шины
input               wb_we_i,    // разрешение записи (0 - чтение)
input               wb_stb_i,    // строб цикла шины
input [1:0]         wb_sel_i,    // выбор байтов для записи
output reg          wb_ack_o,    // подтверждение выбора устройства

// обработка прерывания
output reg          irq,        // запрос
input               iack,       // подтверждение

// интерфейс ввода-вывода дискретных сигналов
output reg          do1,        // выходная линия 1
output reg          do2,        // выходная линия 2
input               di1,        // входной сигнал 1
input               di2         // входной сигнал 2
);

```

Из всей адресной шины нам требуются только 2 бита, поскольку в адресном пространстве модуль представлен двумя регистрами (диапазон адресов 175300-175303). Назначение всех сигналов шины и ее протокол можно найти в описании шины wishbone.

4. Фильтрация входных сигналов

Поскольку входные линии изменяют свое состояние асинхронно с тактовым сигналом шины, требуется обязательная фильтрация входных сигналов для предотвращения состояния метастабильности. Сделать это можно разными способами, простейший — цепочка из двух триггеров, образующая сдвиговой регистр. На выходе регистра получается уже отфильтрованный сигнал, пригодный для дальнейшей синхронной обработки. Вот пример схемы такого фильтра:

```

always @ (posedge wb_clk_i) begin
    // вводим каждый сигнал в сдвиговой регистр
    di1_filter[0] <= di1;
    di1_filter[1] <= di1_filter[0];

    di2_filter[0] <= di2;
    di2_filter[1] <= di2_filter[0];
end

// выходы сдвиговых регистров - это отфильтрованные сигналы
assign di1f=di1_filter[1];
assign di2f=di2_filter[1];

```

В реальной жизни, кроме фильтрации состояния метастабильности, скорее всего потребуется добавить в схему подавление дребезга, если на вход канала поступает сигнал от датчика с механическими контактами, например кнопки или концевого выключателя. Но не будем зря усложнять тестовую схему.

5. Формирование ответа на шинную транзакцию

Каждое периферийное устройство, находящееся на общей шине, в ответ на начало транзакции `wb_stb` должно сформировать ответ `wb_ack`, подтверждающий выполнение транзакции со стороны устройства. Вот пример схемы формирователя ответа:

```

wire reply=wb_cyc_i & wb_stb_i & ~wb_ack_o; // сигнал ответа на шинную транзакцию

always @(posedge wb_clk_i or posedge wb_rst_i)
    if (wb_rst_i == 1'b1) wb_ack_o <= 1'b0; // сбрасываем сигнал подтверждения по rst
    else wb_ack_o <= reply;                // выводим сигнал ответа на шину

```

6. Блок синхронной обработки и начальный сброс

Всю обработку мы будем делать в едином always-блоке, синхронизированном с тактовым сигналом шины wishbone. В более сложных проектах часть логики, конечно, имеет смысл вынести в отдельные блоки, но в данном случае этого не требуется.

Первое, что обязательно надо сделать — это сбросить все внутренние флаги модуля, а выходные линии do1 и do2 установить в начальное состояние, например в 0:

```
always @(posedge wb_clk_i) begin
    if (wb_rst_i == 1'b1) begin
        //*****
        // сброс системы
        //*****
        interrupt_state <= i_idle; // состояние ожидания прерывания
        irq <= 1'b0;               // снимаем запрос на прерывания
        ie <= 1'b0;               // запрещаем прерывания
        interrupt_trigger <= 1'b1; // сбрасываем триггер запроса прерывания
        dilold <= 1'b0;           // сбрасываем предыдущие значения
        di2old <= 1'b0;           // входных сигналов
        do1 <= 1'b0;              // устанавливаем в начальное значение
        do2 <= 1'b0;              // выходные сигналы
    end
end
```

7. Выделение сигналов управления шиной

Нас интересуют 2 сигнала — запрос чтения и запрос записи. Выделяем их из сигналов wishbone:

```
wire bus_strobe = wb_cyc_i & wb_stb_i; // строб цикла шины
wire bus_read_req = bus_strobe & ~wb_we_i; // запрос чтения
wire bus_write_req = bus_strobe & wb_we_i; // запрос записи
```

8. Обработка запросов чтения регистров

При поступлении строба bus_read_req следует выставить на выходную шину данных модуля содержимое регистров CSR или DR, в зависимости от состояния линии адреса wb_adr_i[1]:

```
if (bus_read_req == 1'b1) begin
    case (wb_adr_i[1])
        1'b0 : // 175300 - CSR
            wb_dat_o <= {9'o0, ie, interrupt_trigger, 5'o0};
        1'b1 : // 175302 - DR
            wb_dat_o <= {12'o0, do2, do1, di2f, dilf};
    endcase
end
```

В данном случае мы выставляем на шину только значащие биты. Остальные биты заменяем нулями.

9. Обработка запросов записи регистров.

При поступлении сигнала bus_write_req с входной шины данных следует прочитать содержимое значащих бит и записать их в соответствующие регистры:

```

// запись регистров
else if (bus_write_req == 1'b1) begin
  if (wb_sel_i[0] == 1'b1)
    // запись младших байтов
    case (wb_adr_i[1])
      // 175300 - CSR
      1'b0: begin
        ie <= wb_dat_i[6]; // флаг разрешения прерывания
        if (wb_dat_i[5] == 1'b1) interrupt_trigger <= 1'b0; // сброс запроса прерывания
      end

      // 175302 - DR
      1'b1 : begin
        // запись регистров выходных линий
        do1 <= wb_dat_i[2];
        do2 <= wb_dat_i[3];
      end
    endcase
end
end

```

В данном случае анализируется только запись младших байтов регистров, поскольку разряды старших байтов не содержат полезной информации.

В более сложных случаях в этом блоке производится анализ некоторых разрядов и запуск обработки команд.

10. Обнаружение условий для прерывания.

По условиям задачи, любое изменение состояния входных линий должно вызывать запрос на векторное прерывание. Для этого в схеме предусмотрен регистр `interrupt_trigger`. Он взводится, когда изменяется любая из входных линий, и сбрасывается после обработки прерывания, или записи 1 в разряд IRQ регистра CSR.

Вот схема обнаружения перепадов входных сигналов:

```

reg di1old, di2old;

if ((di1old != di1f) || (di2old != di2f)) interrupt_trigger <= 1'b1;
di1old <= di1f;
di2old <= di2f;

```

Предыдущие состояния входных сигналов сохраняются в регистрах `di1old` и `di2old` и сравниваются с текущим состоянием этих сигналов.

11. Обработка запросов прерывания

Эта схема нужна для установки выходного сигнала IRQ, поступающего к контроллеру прерываний, ожидания ответного сигнала IACK от этого контроллера, и последующего снятия запроса IRQ. Всю остальную работу, в том числе и формирование правильного адреса вектора, берет на себя контроллер прерываний.

Схему формирователя запроса прерывания можно создавать разными способами, я предпочитаю это делать через машину состояний:

```

parameter[1:0] i_idle = 0; // ожидание прерывания
parameter[1:0] i_req = 1; // запрос векторного прерывания
parameter[1:0] i_wait = 2; // ожидание обработки прерывания со стороны процессора

reg[1:0] interrupt_state;

case (interrupt_state)

```

```

// нет активного прерывания
i_idle : begin
    // Если поднят флаг - переходим в состояние активного прерывания
    if ((ie == 1'b1) & (interrupt_trigger == 1'b1)) begin
        interrupt_state <= i_req ;
        irq <= 1'b1 ;    // запрос на прерывание
    end
    // иначе снимаем запрос на прерывание
    else irq <= 1'b0 ;
end
// Формирование запроса на прерывание
i_req :
    if (ie == 1'b0)    interrupt_state <= i_idle;    // прерывания запрещены
    else if (iack == 1'b1) begin
        // если получено подтверждение прерывания от процессора
        irq <= 1'b0 ;    // снимаем запрос
        interrupt_trigger <= 1'b0; // очищаем триггер прерывания
        interrupt_state <= i_wait ; // переходим к ожиданию окончания обработки
    end
    // Ожидание окончания обработки прерывания
    i_wait : if (iack == 1'b0) interrupt_state <= i_idle ; // ждем снятия сигнала iack
endcase

```

12. Подключение модуля к шине wishbone

Наш модуль готов. Теперь его надо подключить к общей шине — соединительному модулю `torboard`. Для этого в `torboard` надо описать несколько дополнительных сигналов:

```

wire dio_stb;    // строб выбора устройства
wire dio_ack;    // сигнал подтверждения транзакции от устройства
wire [15:0] dio_dat; // локальная выходная шина данных модуля

```

Далее создаем формирователь сигнала выбора устройства по адресам 175300-175303:

```
assign dio_stb = wb_stb & wb_cyc & (wb_adr[15:2] == (16'o175300 >> 2));
```

Подключаем сигнал подтверждения в сборную шину этих сигналов:

```
assign global_ack = ram_ack | rom_ack | ... | dio_ack;
```

Добавляем локальную выходную шину данных в мультиплексор шин данных:

```

assign wb_mux =
    (ram_stb    ? ram_dat    : 16'o000000)
  | (rom_stb    ? rom_dat    : 16'o000000)
    .....
  | (dio_stb    ? dio_dat    : 16'o000000)

```

Подключаем модуль к контроллеру прерываний, не забыв увеличить на 1 параметр N:

```

wbc_vic #(.N(10)) vic
    .....
    (//      UART1-Tx      UART1-Rx    ...      DIO
     .ivec({16'o000064, 16'o000060, ... 16'o000310 }), // векторы
     .ireq({irpstx_irq, irpsrx_irq, ... dio_irq }),    // запрос прерывания
     .iack({irpstx_iack, irpsrx_iack, ... dio_iack })   // подтверждение прерывания
    )

```

Вот и вся подготовка. Теперь можно подключать наш модуль к шине:

```

//*****
//* Тестовый модуль
//*****

```



```

dio dig1 (
// шина wishbone
    .wb_clk_i(wb_clk),          // тактовая частота шины
    .wb_rst_i(sys_init),        // сброс
    .wb_adr_i(wb_adr[1:0]),     // адрес
    .wb_dat_i(wb_out),          // входные данные
    .wb_dat_o(dio_dat),         // выходные данные
    .wb_cyc_i(wb_cyc),          // начало цикла шины
    .wb_we_i(wb_we),            // разрешение записи (0 - чтение)
    .wb_stb_i(dio_stb),         // строб цикла шины
    .wb_sel_i(wb_sel),          // выбор конкретных байтов для записи - старший, младший или
оба
    .wb_ack_o(dio_ack),         // подтверждение выбора устройства

// обработка прерывания
    .irq(dio_irq),              // запрос
    .iack(dio_iack),            // подтверждение

// линии ввода-вывода
    .di1(di1),
    .di2(di2),
    .do1(do1),
    .do2(do2)
);

```

Сигналы di1, di2, do1, do2 выводятся на внешние порты модуля topboard, им назначаются свободные ножки FPGA и подключаются к управляемому оборудованию. На этом создание простейшего модуля закончено.

13. Заключение.

Полный исходный текст модуля dio лежит в файле doc/dio.v. Можно подключить его к проекту и поиграться с ним, повесив на внешние порты пару кнопок и светодиодов. Сам по себе этот модуль никакой практической ценности не представляет, он служит иллюстрацией процесса разработки собственных периферийных устройств. Через пару лет я и сам забуду все тонкости этого процесса, и вот тут пригодится данный набор заметок.

Здесь не рассматривается создание модулей с собственными DMA-контроллерами. DMA — это отдельная и не очень приятная тема. Как правило, в управляющих системах этот способ работы с шиной никто не использует, разве только высокоскоростные АЦП и ЦАП могут работать через DMA. В основном DMA применялось в дисковых контроллерах.

Также хотелось бы обратить внимание на необходимость создания опторазвязки со всеми входящими дискретными сигналами. И, кроме того, требуется тщательная фильтрация входного питания и экранировка контроллера. В оборудовании достаточно мощных импульсных помех, и переключение какого-нибудь силового контактора запросто может привести к зависанию или перезагрузке контроллера. На эту тему написано много полезной литературы, и я крайне не рекомендую все это игнорировать — уж больно нежной стала современная электроника.